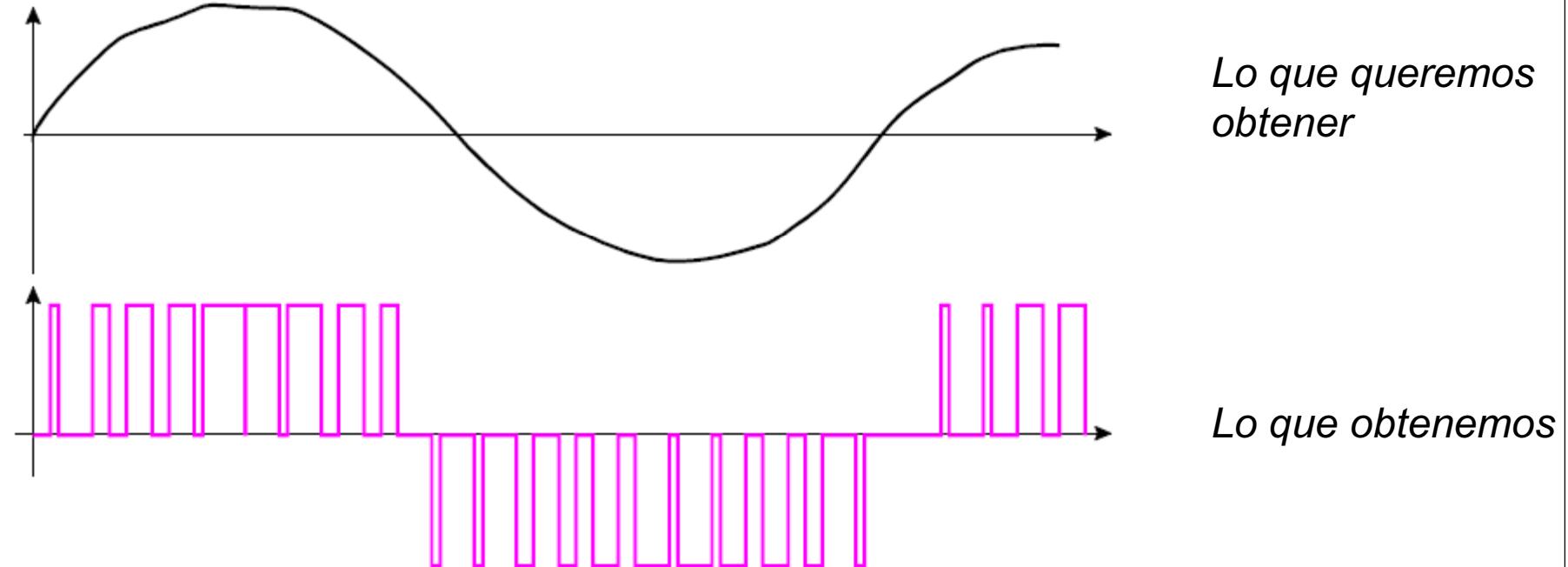


# Objetivo:

Estudiar un INVERSOR de puente completo




# ¿Cómo consigo la señal de alterna?



Es un tren de pulsos donde el **ancho** es **proporcional** a la amplitud  
de la señal sinusoidal a obtener
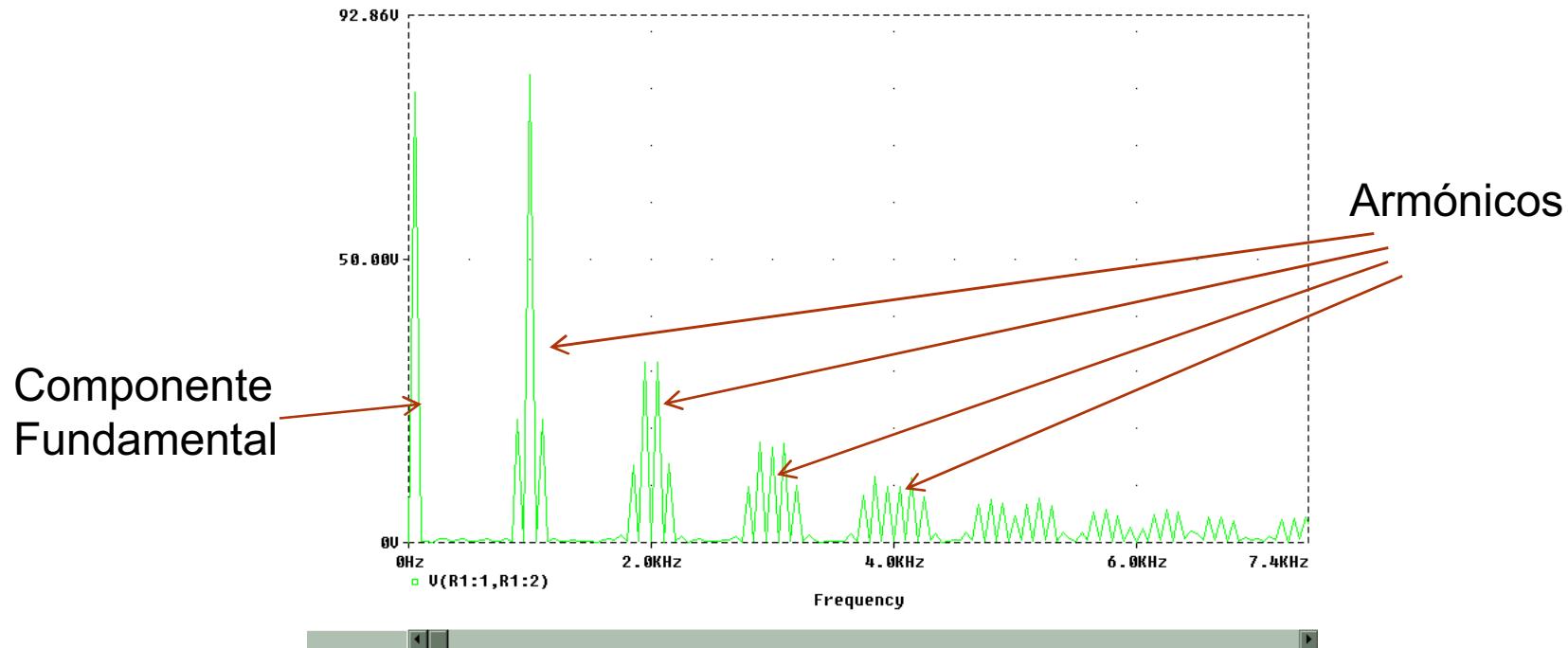
# Uso de un filtro


Idealmente la señal de salida debería ser una señal sinusoidal pura pero no es así.



La señal de salida se descompone en Fourier:

- componente fundamental
- armónicos



# Inversor de puente completo (I)

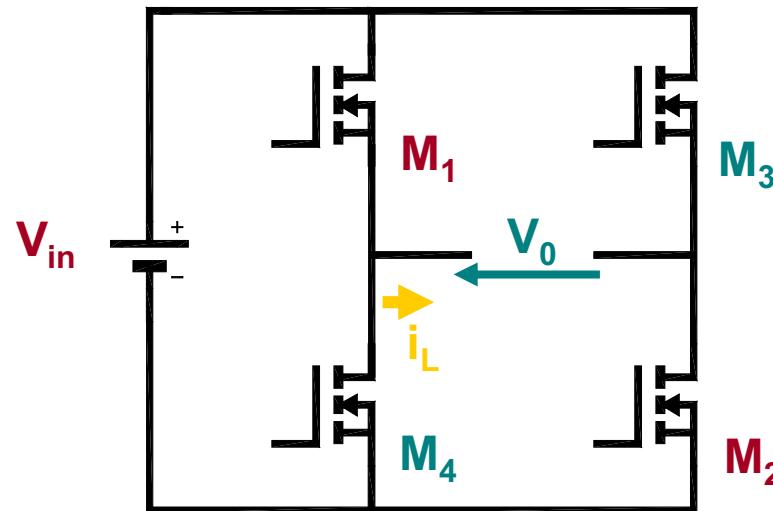

Está formado por 4 interruptores:

- M1, M4 controlado con señales complementarias
- M2, M3 controlado con señales complementarias

# Inversor de puente completo (II)


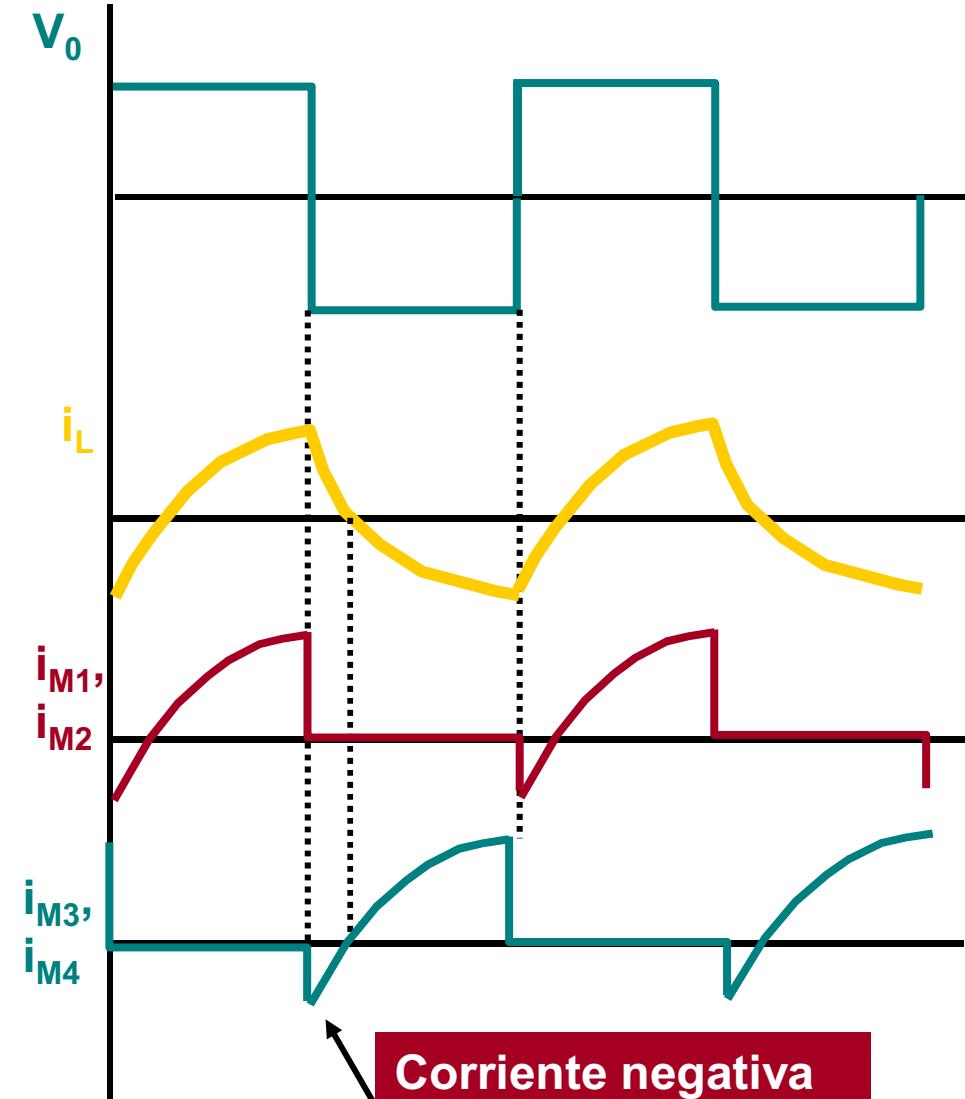
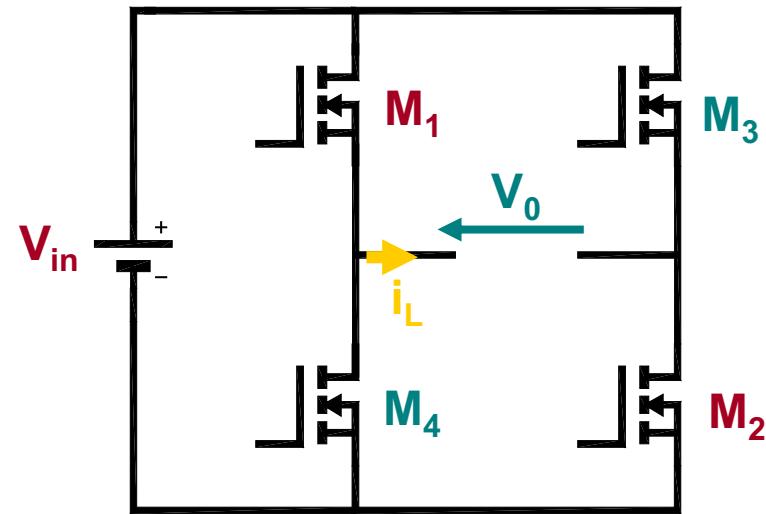


# Inversor de puente completo (III)


**Los MOSFET tienen el diodo parásito**

**No es necesario añadir otro**

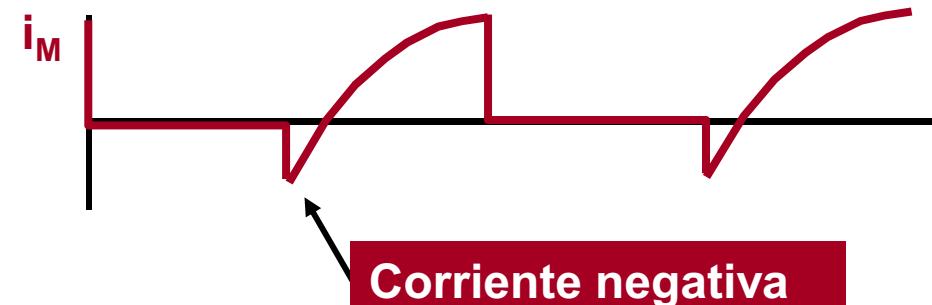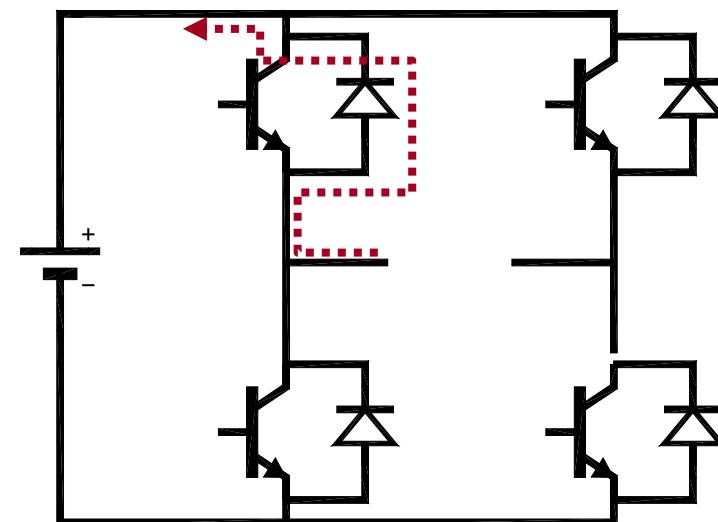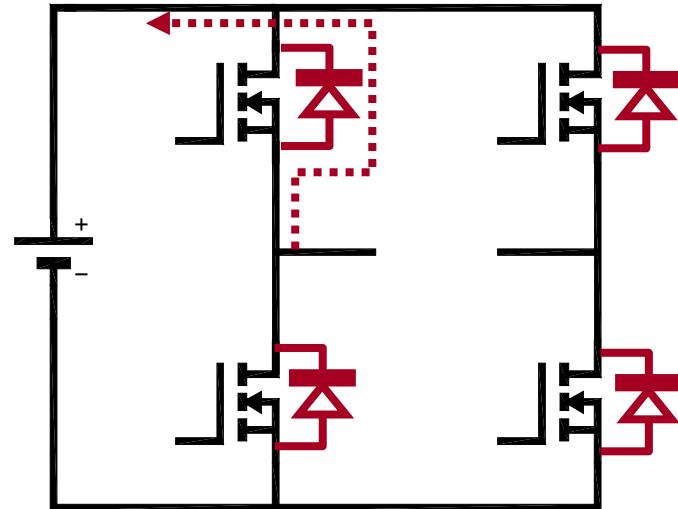**Con bipolares o IGBTs es necesario añadir uno externo**



# Inversor de puente completo (IV)

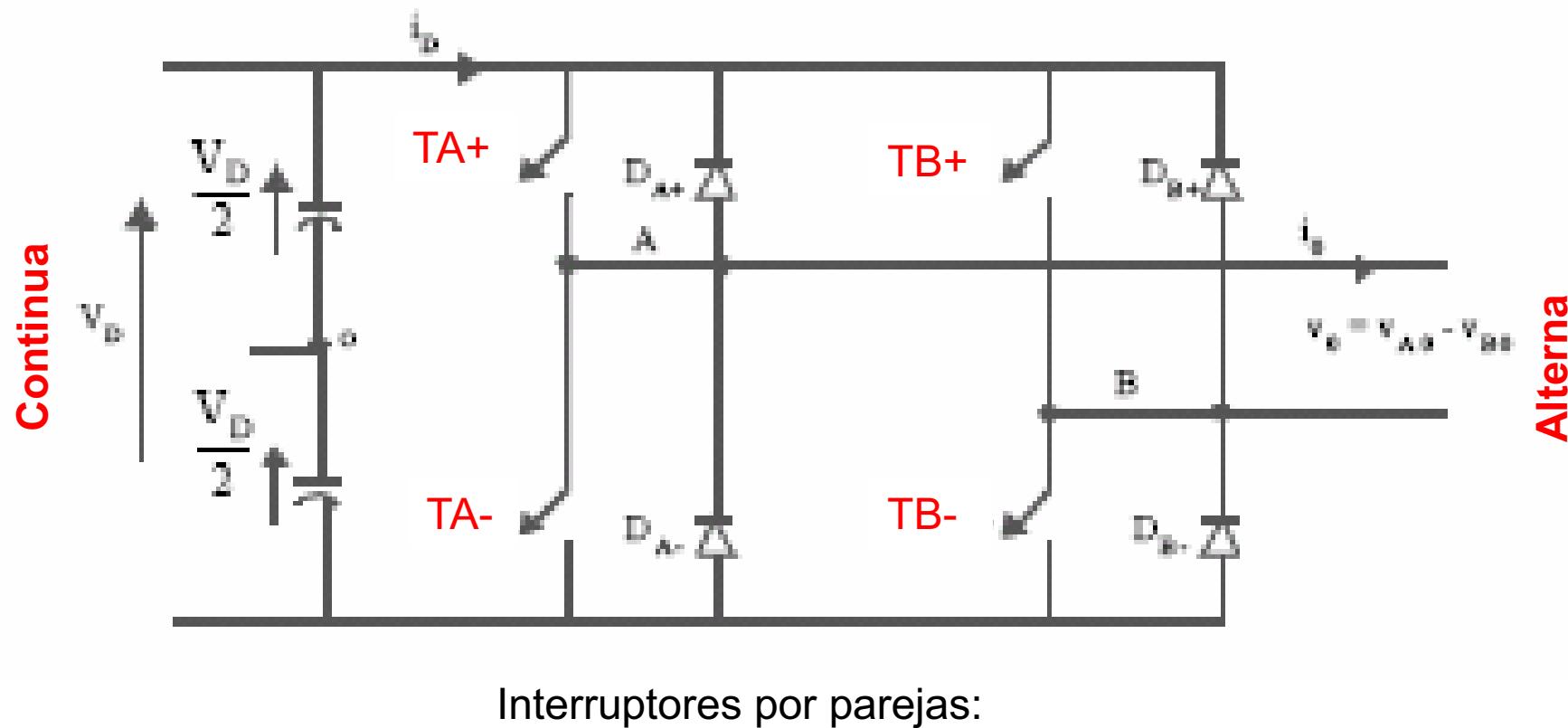

Interruptores por parejas:

TA+ y TA-

TB+ y TB-

# Técnicas para generar las señales de control


- **PWM Simple**

1. Se compara señal triangular con sinusoidal → Señal control primer par
2. La señal obtenida se invierte → Señal control segundo par


- **PWM Doble**

1. Se compara señal triangular con sinusoidal → Señal control primer par
2. Se compara señal triangular con inversa sinusoidal → Señal control segundo par

# PWM Simple

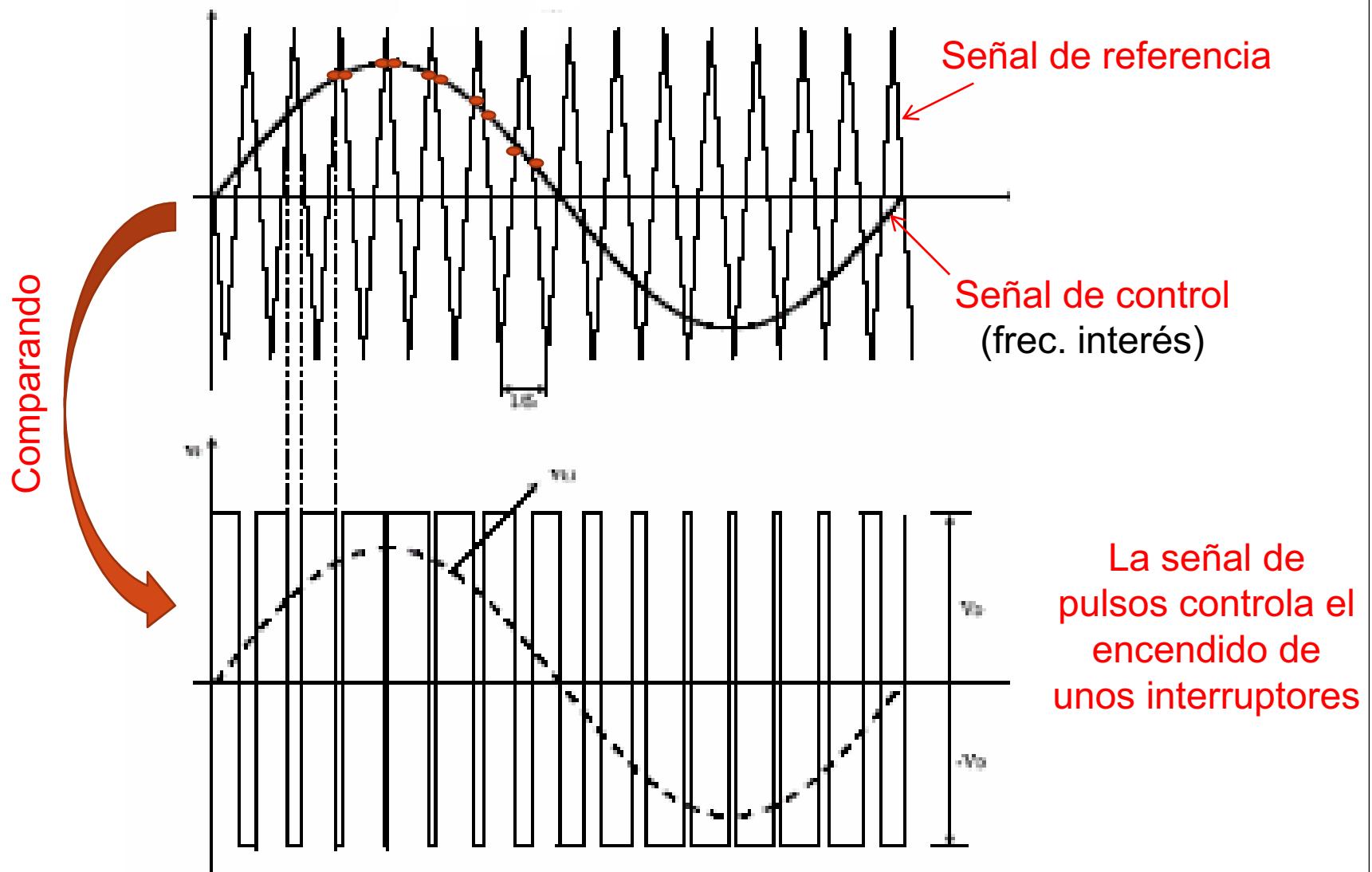


# PWM Doble

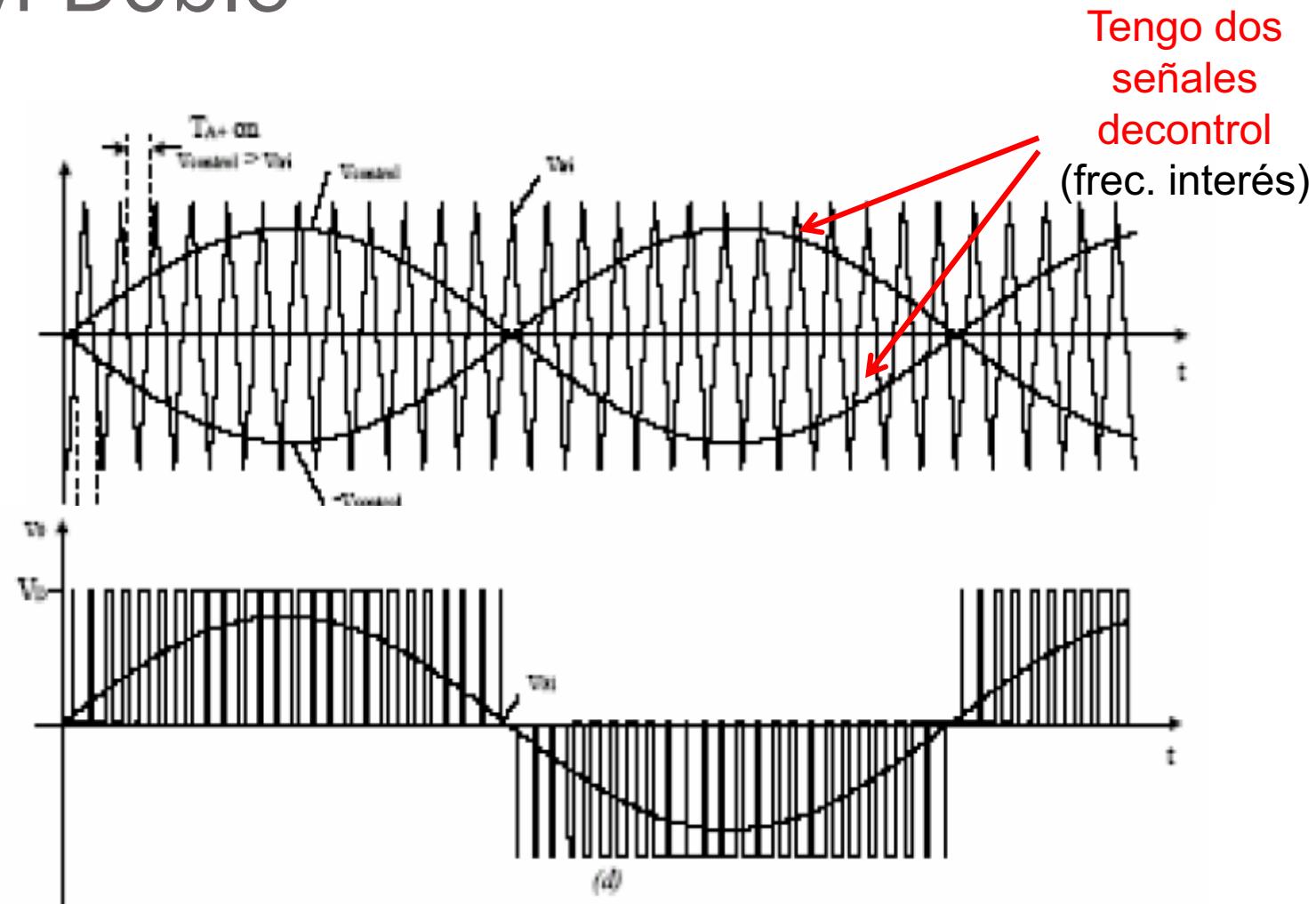

Con PWM Doble, la señal de salida contiene menos armónicos indeseados que con PWM Simple
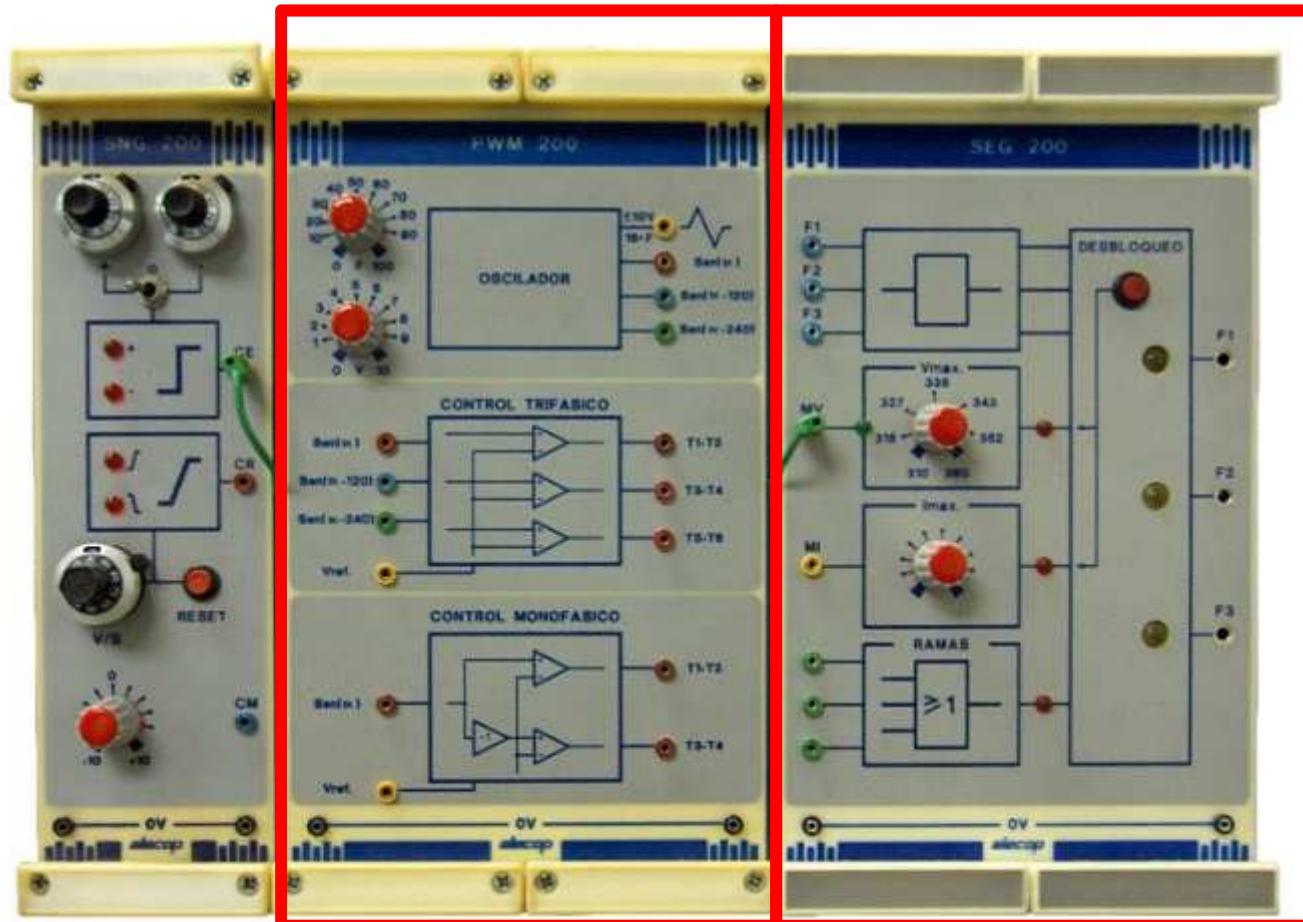
# Laboratorio: Generar la señal de control




Generamos la señal  
de control

Garantiza que las dos señales de  
disparo (para cada par) no están  
simultáneamente activas
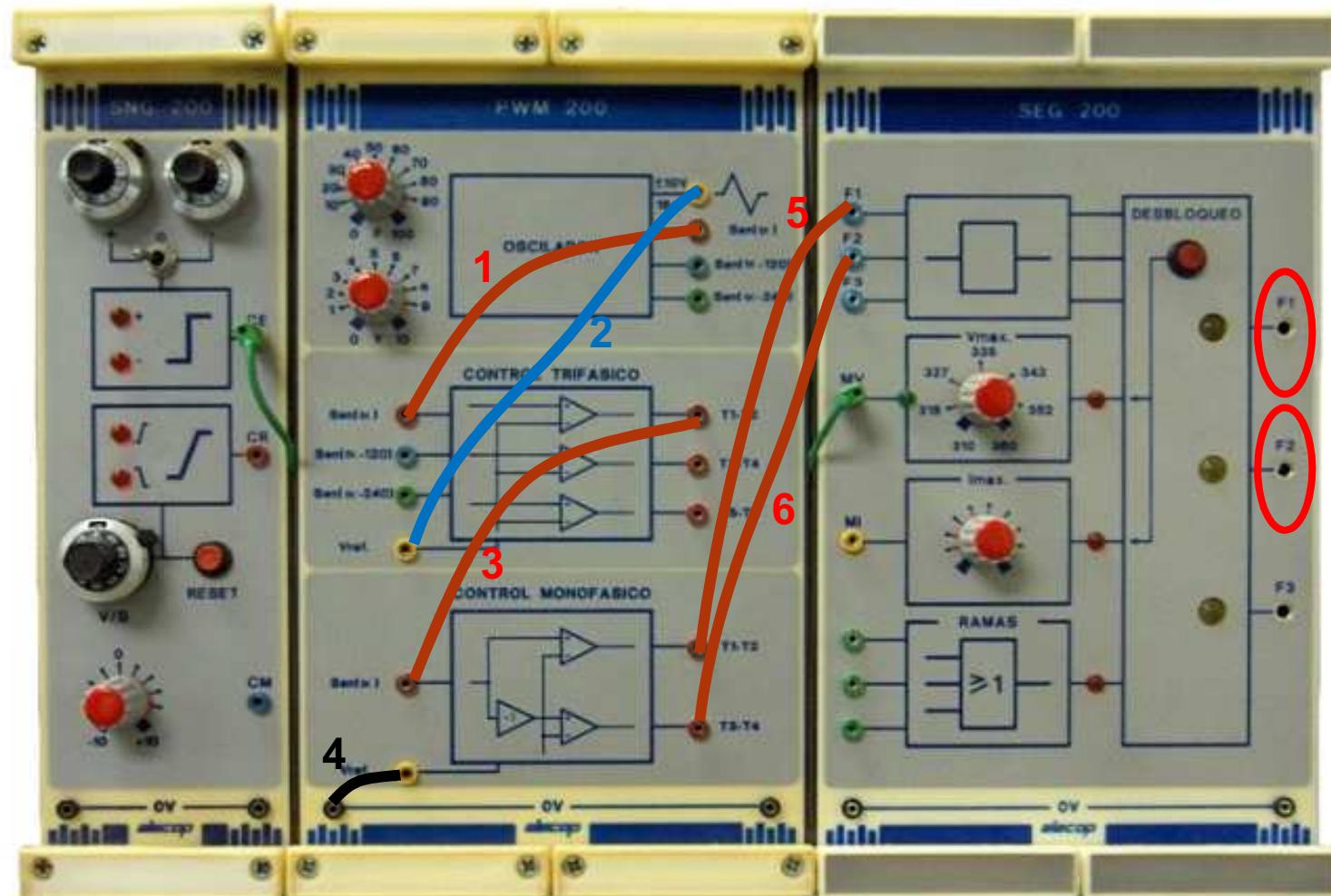
# Laboratorio: Generar la señal de control PWM Simple

OBJETIVO: Comparar Señal Sinusoidal con Señal Triangular





1. Señal Sinusoidal (Amplitud y freq. Controlables)
2. Señal triangular

Comparo con “control trifásico”


De la señal resultante hay que obtener dos **Señales complementarias** para cada par de interruptores

# Laboratorio: Inversor (I)

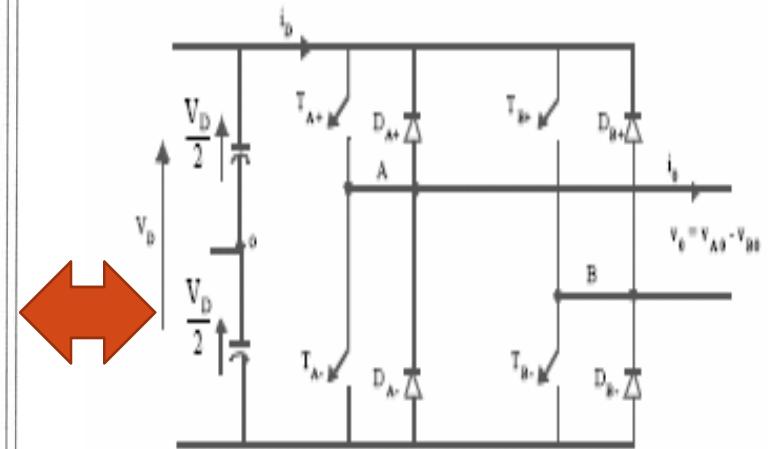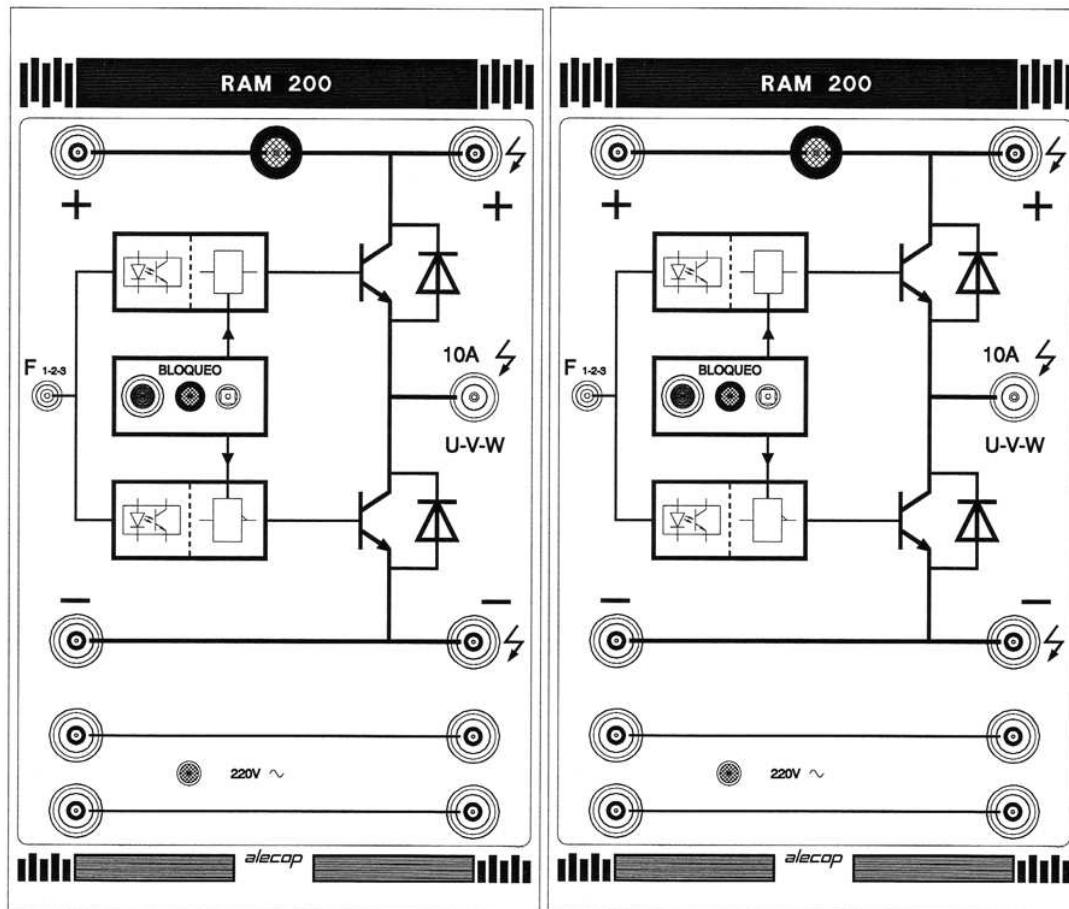

Implementado como dos módulos RAM
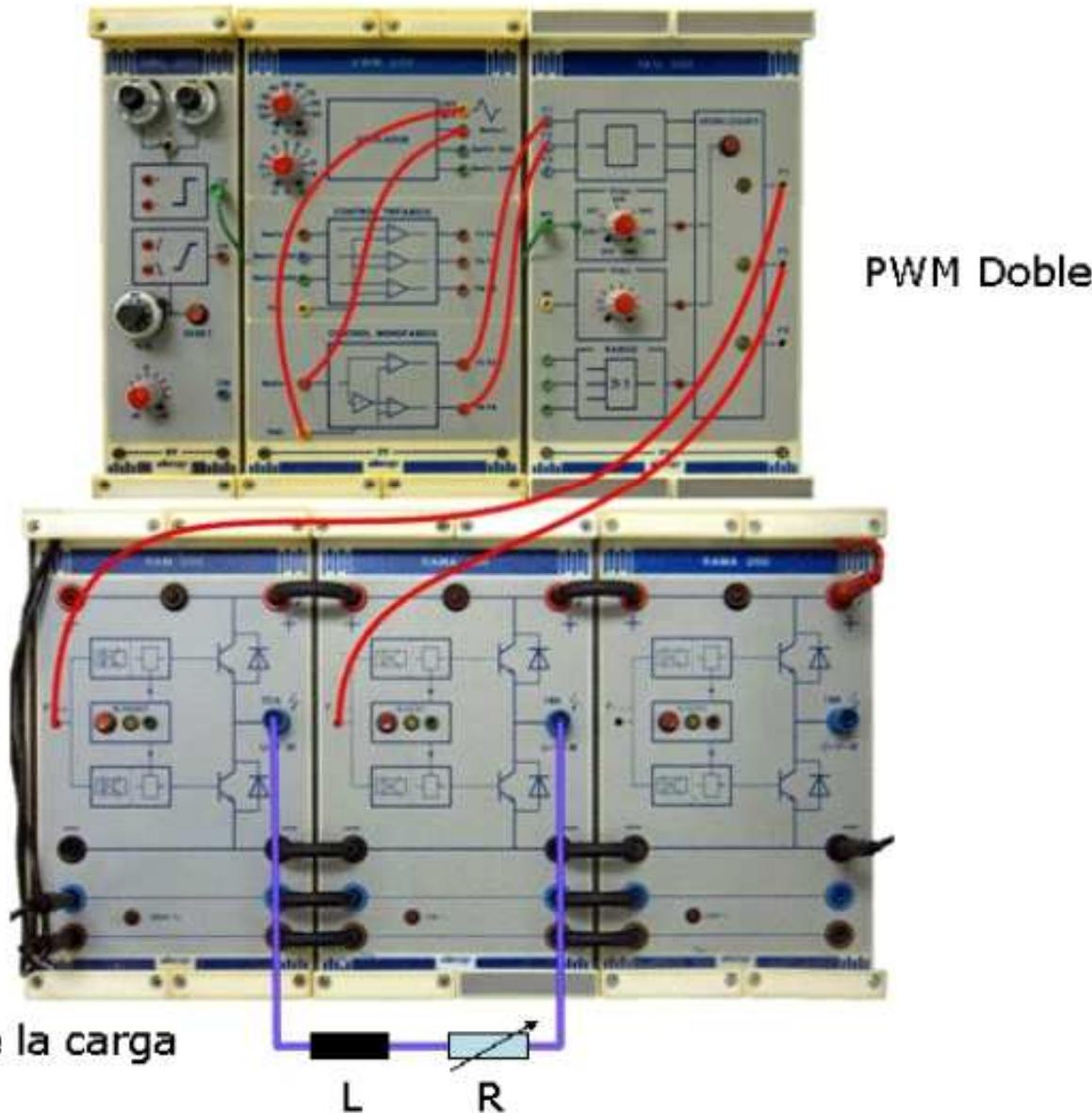
# Laboratorio: Inversor con PWM Doble(II)



15

# Pinza amperímetra

Permite medir la corriente que circula por el conductor

## PINZA E 3



# Guión de la Práctica

- Generar señales de control:
  - PWM bipolar
  - PWM unipolar
- Medir tensión en cada pata inversora
- Analizar tensión de salida en la carga